


Projeto No. 5 – Botão

O objetivo deste projeto é utilizar um botão para acender, apagar e, posteriormente, também controlar a luminosidade de um LED.

Material necessário:

- 1 Arduino
- 1 Resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom) ou 330 ohms (laranja, laranja, marrom) para o LED
- 1 Resistor de 10k ohms (marrom, preto laranja) para o botão
- 1 LED (qualquer cor)
- 1 Protoboard
- Jumper cable

Passo 1: Montagem do circuito

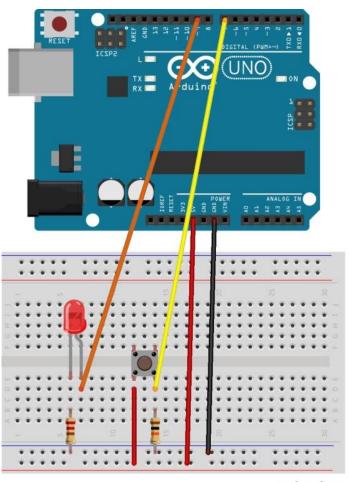

Conforme ilustra a figura ao lado:

- a. Conecte o pino 5v do Arduino à linha de alimentação positiva (vermelha) do protoboard;
- b. Conecte o pino GND do arduino à linha de alimentação negativa (preta) do protoboard;
- c. Coloque o resistor de 220 ohms (ou 330 ohms) entre a linha de alimentação negativa e qualquer outra linha do protoboard;
- d. Coloque o LED com o catodo (lado chanfrado) conectado ao resistor de 220 ohms;
- e. Conecte o anodo do LED ao pino 9 do Arduino.
- f. Coloque o resistor de 10k ohms entre a linha de alimentação negativa e qualquer outra linha do protoboard.
- g. Conecte uma das extremidades do botão ao resistor de 10k ohms;
- h. Conecte a outra extremidade do botão no pino 7 do Arduino;

fritzing



Passo 2: Programa-Ligando e desligando um LED através do botão

Enquanto o botão estiver pressionado o LED ficará acesso, caso contrário, o LED fica apagado. Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

Passo 3: Programa-Ligando e desligando um LED através do botão (com troca de estado)

Ao pressionar e soltar o botão o LED acenderá, a pressionar e soltar o botão novamente o LED vai apagar e assim sucessivamente.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:



```
}
digitalWrite(LED, estado);
anterior = valor;
delay (50);
}
```

Passo 4: Programa-Ligando, desligando e alterando a intensidade luminosa de um LED

Através de um pino capaz de utilizar valores analógicos (PWM) poderemos ligar, desligar e obter uma variação de luminosidade. O LED começa com seu estado "apagado". Com um pressionar no botão, altera-se o estado do LED para "acesso". Caso permaneça com o botão pressionado por mais de 5 segundos, poderá ser identificada uma variação de luminosidade.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
int LED = 9;
                         // Pino no qual o LED está conectado
int BOTAO = 7;
                         // Pino no qual o Botão está conectado
int valor = LOW;
int valorAnterior = LOW;
int estado = 0;
                        // 0 = LED apagado, 1 = LED aceso
int brilho = 128;
unsigned long inicio;
void setup()
  pinMode(LED, OUTPUT); // Definir o pino como saída
  pinMode(BOTAO, INPUT); // Definir o pino com entrada
}
void loop()
  valor = digitalRead(BOTAO);
  if ((valor == HIGH) && (valorAnterior == LOW))
    estado = 1 - estado;
    inicio = millis(); // Obtém a quantidade de milisegundos após
                       // o Arduino ser inicializado
    delay (10);
  }
  // Verifica se o botão está sendo segurado pressionado
  if ((valor == HIGH) && (valorAnterior == HIGH))
    // Verifica se o botão está pressionado por mais de 0,5 segundos
    if (estado == 1 && (millis() - inicio) > 500)
    {
      brilho++:
      delay(10);
```

```
if (brilho > 255)
    brilho = 0;
}

valorAnterior = valor;

if (estado == 1)
    analogWrite(LED, brilho); // Define o nível de luminosidade do LED
else
    analogWrite(LED, 0); // Apaga o LED
}
```